

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	4
Глава первая. Выпрямители	6
1.1. Вентили	7
1.2. Физические процессы в схемах одноктных выпрямителей	12
1.3. Физические процессы в двухтактных (мостовых) схемах выпрямления	18
1.4. Режимы работы выпрямителя и его параметры	23
1.5. Работа выпрямителя на активную нагрузку	25
1.6. Процессы в выпрямителе при работе на нагрузку с индуктивной реакцией	30
1.7. Процессы в выпрямителе с емкостным характером нагрузки	38
1.8. Схемы умножения напряжения	47
1.9. Процессы при работе выпрямителя на встречную ЭДС	52
Глава вторая. Сглаживающие фильтры	54
2.1. Индуктивный и емкостный сглаживающие фильтры	56
2.2. Г-образные фильтры	57
2.3. П-образные фильтры	61
2.4. Резонансные фильтры и фильтры с компенсацией переменной составляющей	65
2.5. Транзисторные фильтры	68
Глава третья. Расчет выпрямителей и сглаживающих фильтров	75
3.1. Достоинства и недостатки некоторых схем выпрямления	76
3.2. Выбор вентиля	78
3.3. Выбор схемы выпрямителя	81
3.4. Определение параметров трансформатора, конденсатора и дросселя фильтра	84

3.5. Порядок расчета выпрямителя	86
3.6. Примеры расчета выпрямителей и фильтров	86
Глава четвертая. Регулирование напряжения	100
4.1. Регулирование переменного напряжения при помощи трансформатора	100
4.2. Регулирование переменного напряжения при помощи дросселя насыщения	103
4.3. Управляемые выпрямители, питающиеся от однофазной сети переменного тока	107
4.4. Управляемые выпрямители, работающие от трехфазной сети переменного тока	117
4.5. Управляемые выпрямители с вольтодобавкой	125
Глава пятая. Стабилизаторы напряжения и тока	129
5.1. Классификация стабилизаторов и их основные параметры	130
5.2. Параметрические стабилизаторы постоянного напряжения	134
5.3. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием	145
5.4. Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения	171
5.5. Стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывно-импульсным регулированием	187
5.6. Стабилизаторы постоянного напряжения с регулированием в цепи переменного тока	189
5.7. Стабилизаторы постоянного напряжения с двумя регулируемыми элементами	197
5.8. Параметрические стабилизаторы переменного напряжения	199
5.9. Компенсационные стабилизаторы переменного напряжения	203
5.10. Компенсационные стабилизаторы тока	207
Глава шестая. Преобразователи напряжения	209
6.1. Транзисторные преобразователи с самовозбуждением	211
6.2. Транзисторные преобразователи с независимым возбуждением	221
6.3. Регулирование напряжения в транзисторных преобразователях	223
6.4. Транзисторные преобразователи с выходом на постоянном токе	231
6.5. Преобразователи на тиристорах	249

6.6. Регулирование напряжения в тиристорных преобразователях	259
6.7. Применение преобразователей в стабилизированных источниках электропитания	261
Глава седьмая. Источники электрической энергии постоянного тока	267
7.1. Гальванические элементы	268
7.2. Кислотные аккумуляторы	271
7.3. Щелочные аккумуляторы	275
7.4. Топливные элементы	279
7.5. Термоэлектрические и термоэлектронные генераторы	282
7.6. Фотоэлектрические преобразователи (солнечные батареи)	284
7.7. Атомные источники электрической энергии	286
Список литературы	288
Предметный указатель	290

Артамонов Б. И., Бокуняев А. А.
А86 Источники электропитания радиоустройств:
 Учебник для техникумов. — М.: Энергоиздат,
 1982. — 296 с., ил.

В пер.: 60 к.

В книге содержатся основные сведения об устройстве и принципе работы выпрямителей, фильтров, стабилизаторов, преобразователей постоянного напряжения и электрохимических источников тока.

Приведены примеры расчета отдельных схем.

Книга предназначена для учащихся техникумов и составлена в соответствии с программой по специальностям «Радиоаппаратостроение» и «Радиолокационные устройства».

А 2402020000-102 148-82
 051(01)-82

ББК 31.264.5
6Ф2.14