

СОДЕРЖАНИЕ

<p>Предисловие</p> <p>Введение</p> <p>Глава первая. Трансформаторы и дроссели</p> <p> 1-1. Основные определения. Применение трансформаторов и дросселей в выпрямительных устройствах</p> <p> 1-2. Принцип действия трансформатора. Физические процессы при холостом ходе и под нагрузкой</p> <p> 1-3. Специальные типы трансформаторов</p> <p> 1-4. Особенности работы трансформаторов в выпрямительных схемах</p> <p> 1-5. Дроссели переменного тока (реактивные катушки) . .</p> <p> 1-6. Сглаживающие дроссели</p> <p> 1-7. Дроссели насыщения и магнитные усилители . .</p> <p>Глава вторая. Вентили</p> <p> 2-1. Классификация вентилей. Параметры вентилей . .</p> <p> 2-2. Электронные вентили</p> <p> 2-3. Ионные вентили</p> <p> 2-4. Полупроводниковые вентили</p> <p> 2-5. Механические вентили</p> <p>Глава третья. Схемы выпрямления и основные соотношения при работе выпрямителей на активную нагрузку</p> <p> 3-1. Классификация выпрямительных схем и их параметры</p> <p> 3-2. Однополупериодная схема</p> <p> 3-3. Двухполупериодная схема</p> <p> 3-4. Однофазная мостовая схема</p> <p> 3-5. Трехфазная схема</p> <p> 3-6. Трехфазная мостовая схема</p> <p> 3-7. Сравнение схем выпрямления</p> <p>Глава четвертая. Влияние характера нагрузки и внутренних сопротивлений на работу выпрямителей</p> <p> 4-1. Предварительные замечания</p> <p> 4-2. Работа выпрямителя на встречную э. д. с.</p> <p> 4-3. Работа выпрямителя на нагрузку с емкостной реакцией</p> <p> 4-4. Схемы умножения напряжения</p> <p> 4-5. Работа выпрямителя на индуктивную нагрузку . .</p>	<p>3</p> <p>9</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>19</p> <p>26</p> <p>29</p> <p>32</p> <p>35</p> <p>40</p> <p>40</p> <p>42</p> <p>46</p> <p>54</p> <p>64</p> <p>67</p> <p>67</p> <p>69</p> <p>77</p> <p>84</p> <p>88</p> <p>96</p> <p>101</p> <p>104</p> <p>104</p> <p>105</p> <p>109</p> <p>113</p> <p>118</p> <p>4-6. Работа выпрямителя на смешанную нагрузку</p> <p>4-7. Влияние внутренних сопротивлений на работу выпрямителей</p> <p>Глава пятая. Расчет выпрямителей</p> <p> 5-1. Исходные положения</p> <p> 5-2. Вывод основных уравнений</p> <p> 5-3. Определение параметров трансформатора</p> <p> 5-4. Определение параметров вентиля</p> <p> 5-5. Определение коэффициента пульсации на выходе выпрямителя</p> <p> 5-6. Расчет выпрямителей, работающих на нагрузку с индуктивной реакцией</p> <p> 5-7. Примеры расчета выпрямителей</p> <p>Глава шестая. Сглаживающие фильтры</p> <p> 6-1. Общие положения</p> <p> 6-2. Индуктивные фильтры. Емкостные фильтры</p> <p> 6-3. Индуктивно-емкостные фильтры</p> <p> 6-4. Резонансные фильтры</p> <p> 6-5. Фильтры, состоящие из активного сопротивления и емкости</p> <p>Глава седьмая. Регуляторы напряжения выпрямителей</p> <p> 7-1. Общие сведения</p> <p> 7-2. Регулирование выпрямленного напряжения</p> <p> 7-3. Регулирование переменного напряжения</p> <p> 7-4. Сеточное регулирование</p> <p>Глава восьмая. Стабилизаторы напряжения и тока</p> <p> 8-1. Принцип стабилизации и основные определения</p> <p> 8-2. Стабилизация выпрямленного напряжения при помощи стабилитронов</p> <p> 8-3. Стабилизация тока при помощи бареттеров</p> <p> 8-4. Электронные стабилизаторы напряжения</p> <p> 8-5. Электронные стабилизаторы тока</p> <p> 8-6. Полупроводниковые стабилизаторы напряжения</p> <p> 8-7. Электромагнитные и феррорезонансные стабилизаторы напряжения</p> <p> 8-8. Стабилизаторы напряжения с дросселями насыщения . .</p> <p> 8-9. Стабилизаторы напряжения с двумя регулирующими элементами</p> <p>Глава девятая. Расчет трансформаторов питания и сглаживающих дросселей</p> <p> 9-1. Расчет трансформатора питания</p> <p> 9-2. Расчет сглаживающего дросселя</p> <p>Глава десятая. Проектирование выпрямительных устройств</p> <p> 10-1. Исходные данные и порядок расчета</p> <p> 10-2. Выбор вентилей и схемы выпрямления</p> <p> 10-3. Выбор схемы и элементов фильтра</p> <p> 10-4. Выбор схемы регулирования и стабилизации</p>
--	---

10-5. Принципиальные электрические схемы выпрямительных устройств	267
Глава одиннадцатая. Химические источники тока и преобразователи энергии	273
11-1. Общие сведения	273
11-2. Гальванические элементы	276
11-3. Аккумуляторы	280
11-4. Термоэлектрические и фотоэлектрические преобразователи	286
Глава двенадцатая. Организация электропитания радиоустройств	290
12-1. Радиотехнические устройства как потребители электрической энергии	290
12-2. Источники первичного электроснабжения радиотехнических устройств	291
12-3. Системы вторичного электропитания радиотехнических устройств	295
Приложения	300
Литература	319

ВВЕДЕНИЕ

Выпрямители с электрическими вентилями являются основными и наиболее распространенными источниками электропитания современных радиотехнических устройств.

Широкое распространение выпрямителей объясняется прежде всего сравнительной простотой получения с их помощью большого количества разнообразных напряжений постоянного тока.

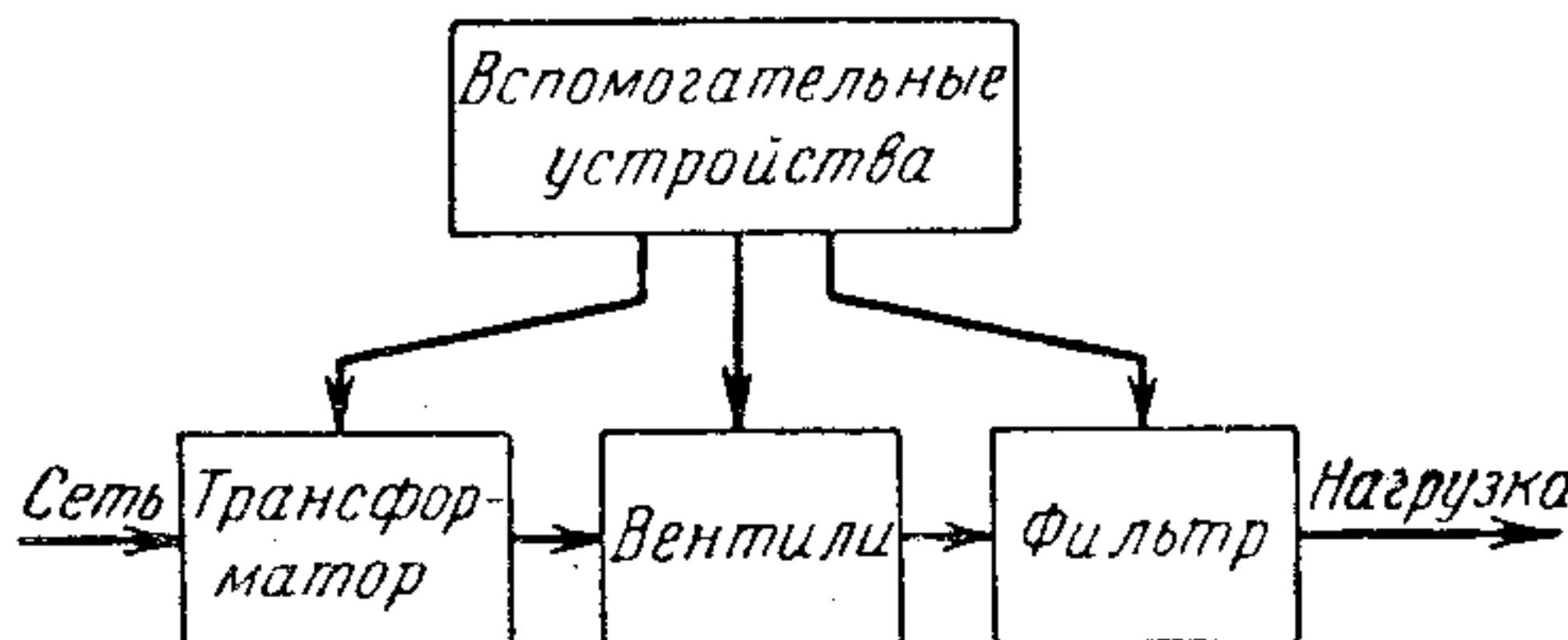


Рис. 0-1. Блок-схема выпрямителя.

Выпрямители обладают высокой надежностью, небольшими размерами; они имеют высокий коэффициент полезного действия; простота их конструкции облегчает процесс массового изготовления.

Выпрямитель состоит из комплекса различных элементов, наличие и число которых определяются мощностью, величиной выпрямленного напряжения и другими параметрами выпрямителя.

Блок-схема выпрямителя приведена на рис. 0-1. Основными элементами схемы являются трансформатор, электрические вентили и сглаживающий фильтр.

Основное назначение трансформатора заключается в том, чтобы при заданном напряжении источника переменного тока получить требуемую величину выпрямлен-